

بسمه تعالی


تمرین سری سوم (تحلیل مش و گره)

استاد درس: دکتر شکفته


دستیاران تدریس: علیرضا بیناییان، امیرعلی نورانی، ابوالفضل اخوی، محمدجواد صاحب ناسی، فرزانه

ممیزی، سینا بنی اسد آزاد


(۱) مقدار جریان i_x را بدست آورید.

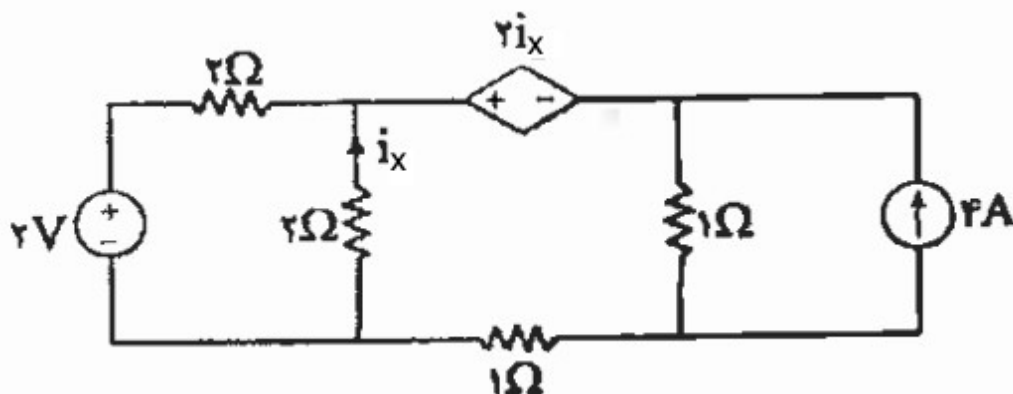


(۲) مقدار V_1 را بدست آورید.

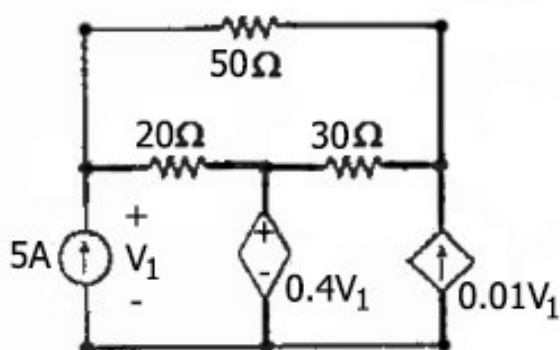

(۳) مقادیر i_x و V_x را بدست آورید.

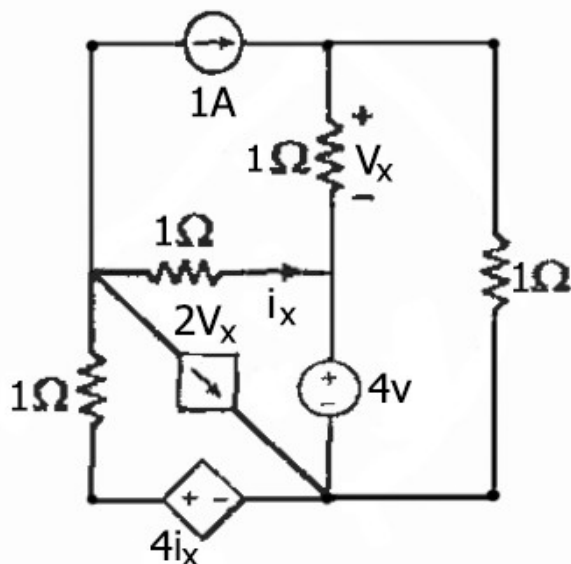

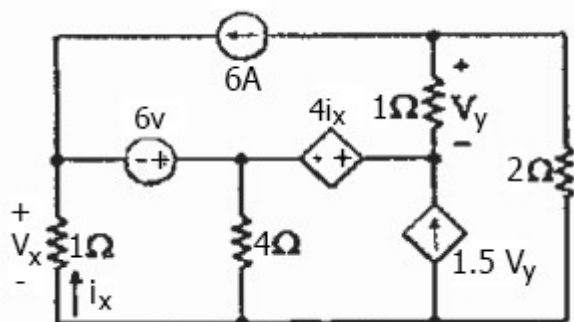(۴) توان مقاومت با اختلاف پتانسیل V_x را بیابید.



(۵) مقادیر V_1 و i_1 را بدست آورید.

