



طراحی پردازنده چند سیکل risc-v

درس معماری کامپیوتر - نیمسال دوم ۱۴۰۱


دکتر عطارزاده

امیرحسین منصوری - مائده دهقان


پروژه پایانی

مقدمه

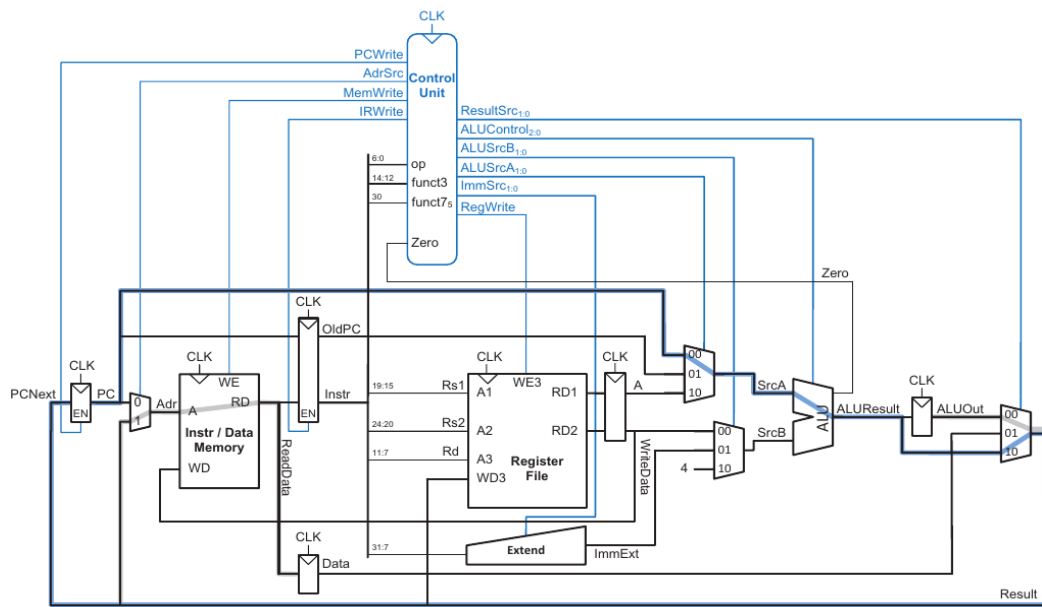در این پروژه هدف ما طراحی پردازنده چندسیکل معماری RISC-V است. ساختار پردازنده ما در نهایت به شکل زیر است.



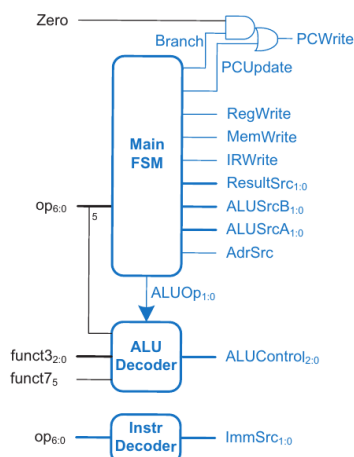همانطور که در شکل هم میبینیم، پردازنده ما دارای یک واحد کنترل و یک مسیره داده است که به یک واحد حافظه خارجی متصل شده است. واحد کنترل این پردازنده از سه بخش **Instr Decoder**، **Main FSM**، **ALU Decoder** تشکیل شده است.



این پردازنده هر دستور را در چند سیکل اجرا میکند و داشتن Main FSM به آن کمک میکند که سیگنال های خروجی ترتیبی را در هر مرحله متناسب با مرحله ای که دستور در آن قرار دارد، تولید کند و به مسیر داده بفرستد. مسیر داده شامل بخش های مختلفی مثل رجیستر فایل و واحد محاسبه است که عملیات خواسته شده را انجام میدهد.


طراحی پردازنده:

طراحی واحد کنترل:

برای طراحی بخش کنترل، ۳ قسمت آن که شامل ماشین حالت اصلی، ALU Decoder، و Instruction Decoder است باید پیاده شود. قسمت ALU Decoder دقیقاً مشابه حالت تک سیکل است که در تمرین های قبلی پیاده شده است و برای پروژه نیز همان پیاده سازی استفاده شده است. قسمت Instruction Decoder نیز یک جدول درستی ساده است و به سادگی پیاده می شود.

پیچیده ترین قسمت، ماشین حالت اصلی است. برای پیاده سازی این قسمت، از ماشین حالتی که در شکل ۷.۴۵ مرجع هریس آمده استفاده شده است. برای خوانایی بیشتر، حالات به صورت یک enum با اسم هر حالت در نظر گرفته شده اند و در بقیه کد، به جای کد حالت آن ها، اسم آن ها آمده است. در نهایت، منطق ترکیبی ای برای محاسبه حالت بعدی از روی حالت فعلی و ورودی ها، و منطق ترکیبی دیگری برای محاسبه خروجی ها از روی حالت فعلی در نظر گرفته شده است. همچنین برای حالت های نامعتبر (مثل ورودی های نامعتبر و غیرمنتظره)، خروجی به صورت don't care (مقدار x) در نظر گرفته شده تا در صورت وجود اشکال در کد، این موضوع در شبیه سازی آشکار شود.

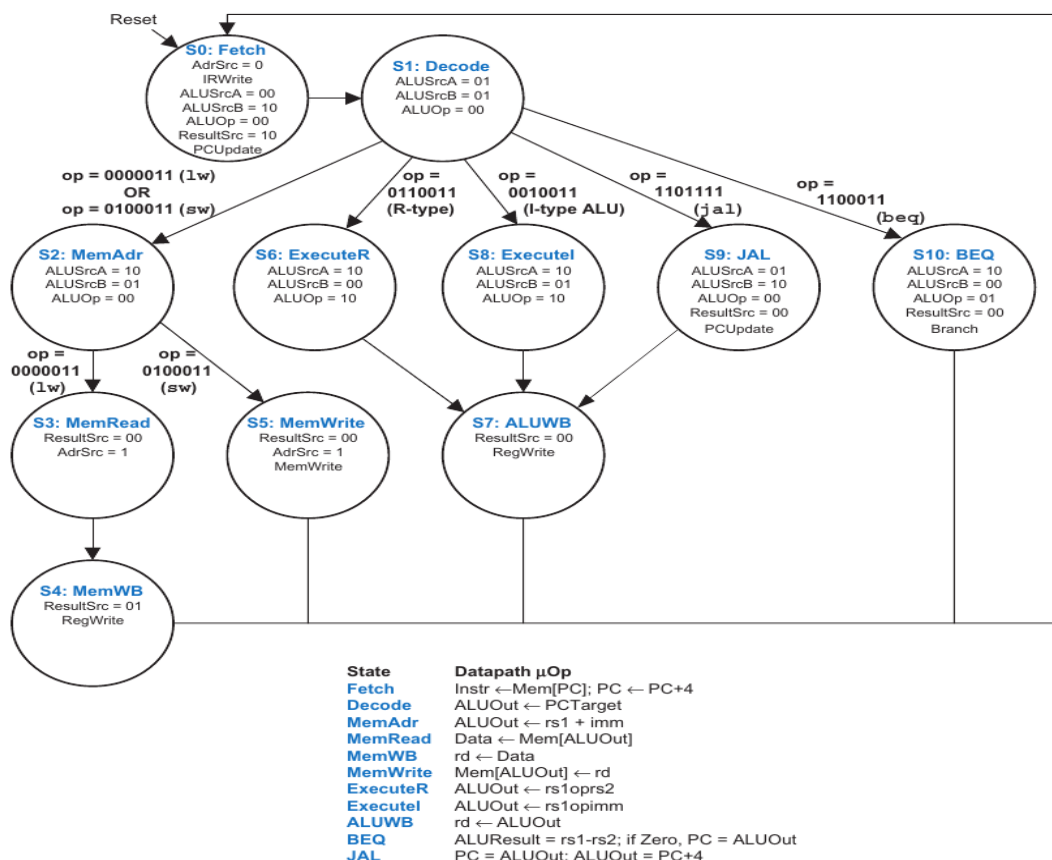استیت ها و سیگنال های نهایی پردازنده ما به شکل زیر است:




طراحی مسیر داده:

در مسیر داده ما باید سیگنال هایی را از واحد کنترل بگیریم و در مرحله بر اساس سیگنال های داده شده روی داده عملیاتی را انجام دهیم.

مسیر داده ما از واحد های ALU, Register File و تعدادی فلیپ فلاپ و مالتی پلکسر تشکیل شده است. ضمن پیاده سازی هر بخش، برقراری ارتباط مناسب بخش ها با یکدیگر و همچنین ارتباط با واحد کنترل و مموری از چالش های طراحی مسیر داده است. باید توجه داشت که در هر مرحله پس از انجام عملیات باید خروجی ها را برای مراحل بعد در یک رجیستر مناسب ذخیره کرد.

 
برای مثال اگر در مرحله خواندن داده به مموری برای ذخیره دستور از فلیپ فلاپ با سیگنال فعال ساز استفاده نکنیم، با هر بار خواندن از حافظه مقدار instruction عوض میشود و دستور ها به طور کامل اجرا نمی شوند و حتی ممکن است داده ای که از مموری خوانده شده است به عنوان یک دستور برای واحد کنترل فرستاده شود!



نمودار زیر سلسله مراتب بلوک حافظه، پردازنده riscvmulti، و کنترلر و مسیر داده و تمام سیگنال های بین آنها را نشان میدهد.

در نمودار زیر ما ارتباط بین سه بخش Data path، memory و controller را مشاهده میکنیم.

میبینیم که controller و Data Path در کنار یکدیگر risc-v و پردازنده ما را تشکیل میدهند. این محدوده با خط قرمز مشخص شده است. همچنین بخش حافظه را داریم که با سیگنال هایی که در شکل میبینیم به بخش پردازنده متصل شده است. توجه داریم که در پردازنده چند سیگلی، حافظه یکپارچه است. این دو بخش در کنار یکدیگر top را تشکیل میدهند. در این پروژه هدف غایی ما، پیاده سازی top است به گونه ای که پردازنده در کنار مموری قابلیت انجام یک سری دستور ذخیره شده در حافظه، را داشته باشد.

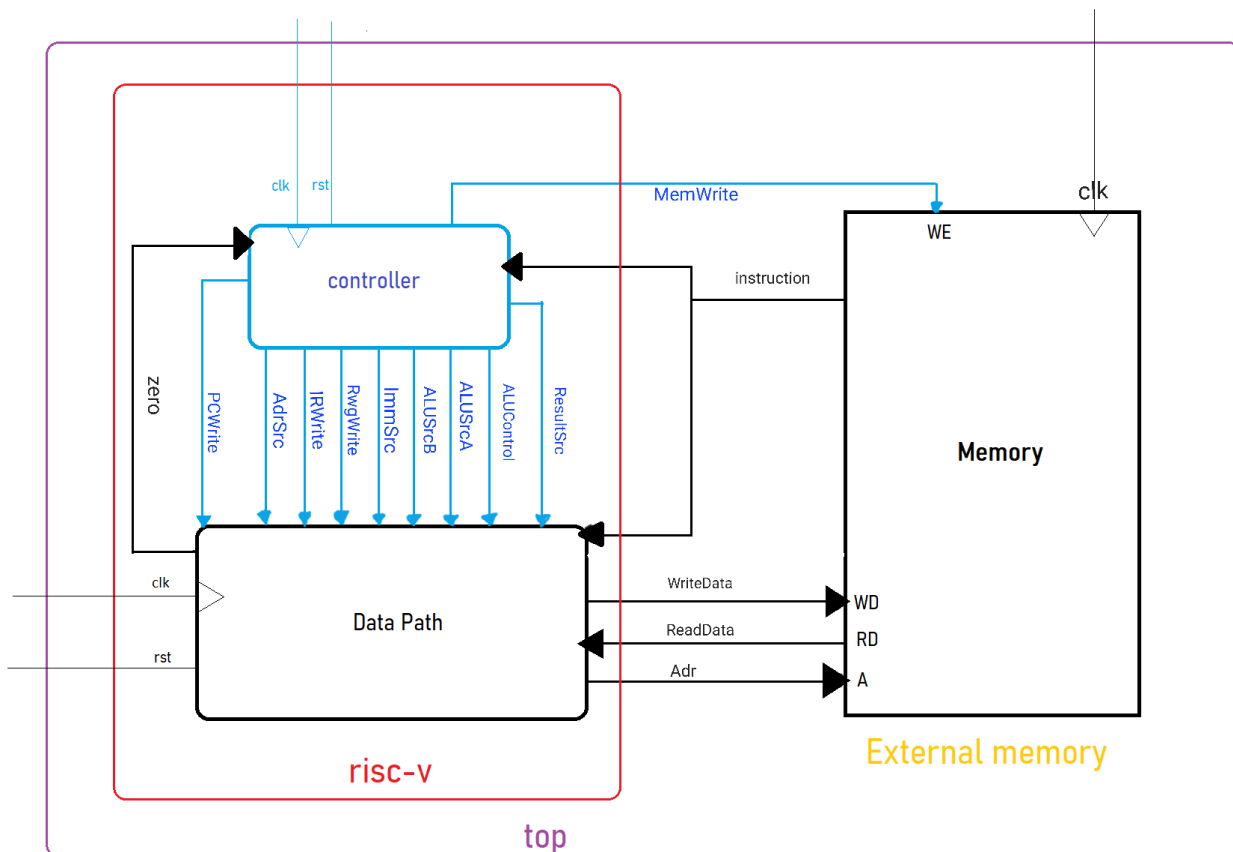

توصیف سلسله مراتبی کد systemVerilog ی پروژه به شرح زیر آمده است:

همانطور که در قسمت های قبل نیز اشاره شد ما ابتدا بخش top را طراحی میکنیم و سپس به اجزای آن میپردازیم.

ماژول top:

همانطور که گفته شد، این ماژول هدف غایی ما از طراحی است که ارتباط بین پردازنده و مموری را نشان میدهد.

این ماژول clk و reset را ورودی میگیرد و سیگنال DataAdr , MemWrite , WriteDat را خروجی میدهد.

همانطور که میبینیم این ماژول دارای نمونه پردازنده (rvmulti) و یک نمونه memory است.

```
1 module top(input logic      clk, reset,
2             output logic [31:0] WriteData, DataAdr,
3             output logic      MemWrite);
4
5     logic [31:0] ReadData;
6
7     // instantiate
8     riscvmulti rvmulti(clk, reset, MemWrite, DataAdr,
9                        WriteData, ReadData);
10    mem mem(clk, MemWrite, DataAdr, WriteData, ReadData);
11
12 endmodule
```

ماژول rvmulti سیگنال MemWrite را خروجی میدهد که وضعیت اجازه نوشتن را مشخص میکند. این سیگنال به عنوان ورودی به مموری داده میشود. DataAdr و WriteData از پردازنده خارج و به عنوان ورودی به مموری داده میشوند تا در صورت فعال بودن سیگنال MemWrite، داده در ادرس مذکور در مموری نوشته شود.

یک ReadData تعریف کردیم که درواقع مقدار خوانده شده از مموری است و به عنوان ورودی به پردازنده داده میشود.

حال هر کدام از ماژول های پردازنده (rvmulti) و مموری memory را بررسی میکنیم.

الف) ماژول mem:

این ماژول که در صورت پروژه نیز به ما داده شده بود، یک مموری را نشان میدهد. یک کلاک و ریست و یک آدرس و یک دیتا به عنوان ورودی میگیرد و یک دیتا به عنوان خروجی پس میدهد.

```
1 module mem(input logic clk, we,  
2             input logic [31:0] a, wd,  
3             output logic [31:0] rd);  
4  
5     logic [31:0] RAM[63:0];  
6  
7     initial  
8         $readmemh("../riscvtest.txt",RAM);  
9  
10    assign rd = RAM[a[31:2]]; // word aligned  
11  
12    always_ff @(posedge clk)  
13        if (we) RAM[a[31:2]] <= wd;  
14 endmodule
```

در خط ۵م میبینیم که مموری ما ساخته شده از ۶۴ داده ۳۲ بیتی است.
در خط ۷م داده ها از فایل riscvtest.txt خوانده میشوند و درون مموری ما قرار میگیرند.
سپس مقدار خروجی rd را از روی آدرس a1 مشخص میکنیم.
رد لبه بالارونده کلاک، اگر سیگنال we فعال بود، مقدار داده ورودی wd را در آدرس ورودی a1 در مموری مینویسم.

ب) ماژول پردازنده (riscvmulti) :

همانطور که در قسمت های پیشین نیز توضیح داده شد، پردازنده ما یک کلاک و یک ریست و یک داده ReadData به عنوان ورودی میگیرد و یک آدرس Adr، یک دیتا برای نوشته شدن در مموری WriteData و یک سیگنال MemWrite به عنوان خروجی میدهد. همانطور که گفته شد در صورت فعال بودن این سیگنال داده در مموری نوشته میشود. میبینیم که ی نمونه DataPath و یک نمونه controller داریم.

```


1 module riscvmulti(input logic clk, reset,
2                   output logic MemWrite,
3                   output logic [31:0] Adr, WriteData,
4                   input logic [31:0] ReadData);
5
6   logic [1:0] ResultSrc;
7   logic [2:0] ALUControl;
8   logic [1:0] ALUSrcA;
9   logic [1:0] ALUSrcB;
10  logic [1:0] ImmSrc;
11  logic RegWrite, AdrSrc;
12  logic IRWrite, PCWrite;
13  logic Zero;
14  logic [31:0] instruction;
15  logic [31:0] Data;
16
17
18  flopenr#(32) instructionReg(clk,reset,IRWrite,ReadData,instruction);
19  flopr#(32) dataSaver(clk, reset, ReadData, Data);
20
21  controller c(clk,reset, instruction[6:0],instruction[14:12],instruction[30],Zero,ImmSrc,ALUSrcA,
22              ALUSrcB,ResultSrc, AdrSrc,ALUControl,IRWrite, PCWrite, RegWrite, MemWrite);
23
24  DataPath dp(clk, reset, ResultSrc, ALUControl,ALUSrcA,ALUSrcB,ImmSrc, RegWrite,
25              AdrSrc, IRWrite, PCWrite, instruction, Data, Zero, Adr, WriteData);
26
27
28 endmodule

```

در خطوط ۶ تا ۱۵ داده های مورد نیاز برای ارتباط بین دو نمونه مذکور تعدادی داده تعریف کردیم.

در خط ۱۸، دیتای ورودی به پردازنده را (ReadData)، در یک رجیستر ذخیره کردیم. نکته مهم این است که عوض شدن مقدار رجیستر instructionReg جدا از rst، به سیگنال فعال کننده IRWrite نیز بستگی دارد به این معنا که تا زمانی که IRWrite از خروجی های واحد کنترل نیز هست، فعال نباشد مقدار این رجیستر ثابت میماند. توجه داریم که این رجیستر دستور را نگه میدارد و این نوع طراحی کمک میکند که بتوانیم از مموری استفاده کنیم بدون آنکه نگران پریدن مقدار پیشین آن(دستوری که در حال اجرا است) باشیم و مقدار دستور جز با اجازه سیگنال فعال کننده تغییری نکند.

 در خط ۱۹ همین دیتا را در رجیستر ذخیره میکنیم که سیگنال فعال کننده ندارد! به شکل زیر نگاه کنید:



این شکل بخشی از پردازنده چند سیکل risc-v را نشان میدهد. میبینیم که دیتای خارج شده از مموری روی دو سیم قرار میگیرد که یکی instruction تعبیر میشود و تا پایان اجرای کامل آن و شروع دستور بعدی، این مقدار باید ثابت بماند ولی برای سیم دیگر اینطور نیست و در طول اجرای دستور نیز ممکن است ما از مموری چیزی بخوانیم که این داده در رجیستر instructionReg نوشته نمیشود ولی در saveData نوشته شده و مقدار جدید به مسیر داده فرستاده میشود.

میبینیم که ی نمونه DataPath و یک نمونه controller داریم. هرکدام از این ماژول ها به طور کامل در بخش بعدی شرح داده میشوند:

الف) واحد کنترل (controller):

این واحد از ۳ قسمت ماشین حالت اصلی، ALU Decoder و Instruction Decoder تشکیل شده است.

```

1 module controller(input logic clk,
2                   input logic reset,
3                   input logic [6:0] op,
4                   input logic [2:0] funct3,
5                   input logic funct7b5,
6                   input logic zero,
7                   output logic [1:0] ImmSrc,
8                   output logic [1:0] ALUSrcA, ALUSrcB,
9                   output logic [1:0] ResultSrc,
10                  output logic AddrSrc,
11                  output logic [2:0] ALUControl,
12                  output logic IRwrite, PCwrite,
13                  output logic Regwrite, Memwrite);
14
15 logic Branch, PCupdate;
16 logic [1:0] ALUOp;
17
18 assign PCwrite = (Zero & Branch) | PCupdate;
19
20 mainfsm fsm (clk, reset, op, Branch, PCupdate, Regwrite, Memwrite, IRwrite, ResultSrc, ALUSrcA, ALUSrcB, AddrSrc, ALUOp);
21
22 aludec dec (op[5], funct3, funct7b5, ALUOp, ALUControl);
23
24 instrdec idec (op, ImmSrc);
25
26 endmodule
    
```

واحدهای Instruction Decoder و ALU Decoder نیز به صورت زیر هستند (قسمت ماشین حالت اصلی، به دلیل طولانی بودن کد در گزارش آورده نشده‌اند).

```

1 module instrdec(
2   input logic [6:0] op,
3   output logic [1:0] ImmSrc);
4
5   always_comb begin
6     case (op)
7       'b0000011: ImmSrc = 2'b00;
8       'b0100011: ImmSrc = 2'b01;
9       'b0110011: ImmSrc = 2'bxx;
10      'b1100011: ImmSrc = 2'b10;
11      'b0010011: ImmSrc = 2'b00;
12      'b1101111: ImmSrc = 2'b11;
13      default: ImmSrc = 2'bxx;
14    endcase
15  end
16 endmodule
17
18
19 module aludec(input logic opb5,
20   input logic [2:0] funct3,
21   input logic funct7b5,
22   input logic [1:0] ALUop,
23   output logic [2:0] ALUControl);
24
25   logic RtypeSub;
26   assign RtypeSub = funct7b5 & opb5; // TRUE for Rtype subtract
27
28   always_comb
29     case(ALUop)
30       2'b00: ALUControl = 3'b000; // addition
31       2'b01: ALUControl = 3'b001; // subtraction
32       default: case(funct3) // Rtype or Itype ALU
33         3'b000: if (RtypeSub)
34           ALUControl = 3'b001; // sub
35         else
36           ALUControl = 3'b000; // add, addi
37         3'b010: ALUControl = 3'b101; // slt, slti
38         3'b101: ALUControl = 3'b011; // or, ori
39         3'b111: ALUControl = 3'b010; // and, andi
40         default: ALUControl = 3'bxxx; // ???
41       endcase
42     endcase
43 endmodule

```

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، ماژول aludec همان ماژولی است که برای پردازنده تک سیکل در مرجع هریس استفاده شده است.

ب) طراحی مسیر داده(Data Path):

۱-ماژول مسیرداده


ماژول مسیرداده سیگنال‌های کنترلی خود را از کنترلر میگیرد. (ورودی‌های خط ۲ تا ۸)؛ همچنین داده و instruction را از مموری میگیرد و سیگنال zero و آدرس و داده‌ای که باید در حافظه نوشته شود را برمیگرداند.

```


1 module DataPath(input logic clk, rst,
2                 input logic [1:0] ResultSrc,
3                 input logic [2:0] ALUControl,
4                 input logic [1:0] ALUSrcA,
5                 input logic [1:0] ALUSrcB,
6                 input logic [1:0] ImmSrc,
7                 input logic RegWrite,
8                 input logic AdrSrc,
9                 input logic IRWrite, PCWrite,
10                input logic [31:0] Instr,
11                input logic [31:0] Data,
12                output logic zero,
13                output logic [31:0] Adr, WriteData
14                );
15
16    logic [31:0] Result;
17    logic [31:0] rd1,rd2;
18    logic [31:0] A_a; //rd1
19    logic [31:0] immExt;
20    logic [31:0] SrcB;
21    logic [31:0] SrcA;
22    logic [31:0] ALUOut;
23    logic [31:0] PC,oldPc;
24    logic [31:0] ALUResult;
25
26    flopenr#(32) pcSaver(clk,rst,IRWrite, PC,oldPc);
27    flopenr#(32) nextPcReg(clk,rst,PCWrite,Result, PC);
28
29    mux3#(32) resultChoser(ALUOut, Data ,ALUResult, ResultSrc ,Result);
30    regFile rf(clk, RegWrite, Instr[19:15], Instr[24:20], Instr[11:7], Result, rd1,rd2); //instance of register file
31    flopr#(32) rd1Saver(clk,rst, rd1, A_a);
32    flopr#(32) rd2Saver(clk,rst, rd2, WriteData);
33
34    extend extendUnit(Instr[31:7], ImmSrc, immExt);
35
36    mux3#(32) muxSrcB(WriteData, immExt, 'd4, ALUSrcB,SrcB ); //srcb mux
37    mux3#(32) muxsrcA(PC,oldPc,A_a ,ALUSrcA,SrcA); //srcA mux
38    alu mainAlu(SrcA,SrcB, ALUControl, ALUResult, zero); //instance of alu
39    flopr#(32) aluSaver(clk,rst, ALUResult, ALUOut);
40
41    mux2#(32) address(PC,Result, AdrSrc, Adr);
42 endmodule

```

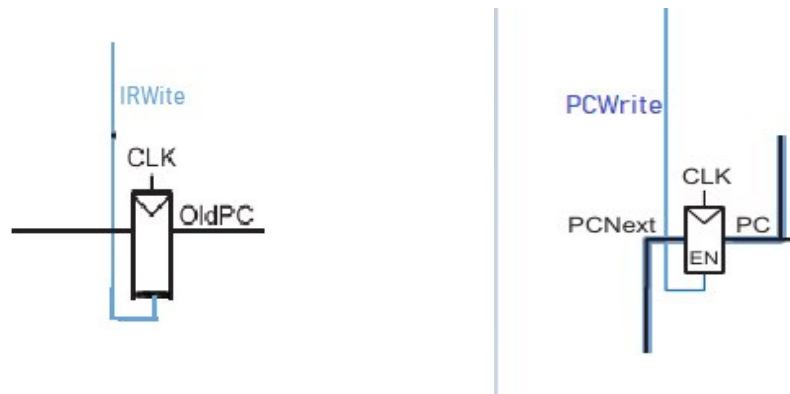
در خط ۲۶ و ۲۷ دو رجیستر تعریف کردیم. رجیستر PcSaver مقدار اولیه PC را ذخیر می‌کند. سیگنال enable این رجیستر IRWrite است که از سمت کنترلر و فقط در مرحله Fetch فعال می‌شود. رجیستر nextPcReg نتیجه انتخاب شده توسط مالتی پلکسر resultChoser را ذخیره می‌کند. سیگنال enable این رجیستر PCWrite است.



 
در خط ۲۹ یک مالتی پلکسر قرار دادیم که با استفاده از سیگنال ResultSrc بین داده ای که از مموری آمده (Data) و نتیجه در لحظه واحد محاسبه (ALUResult) و نتیجه واحد محاسبه در کلاک قبلی (ALUOut), داده Result را انتخاب میکند.



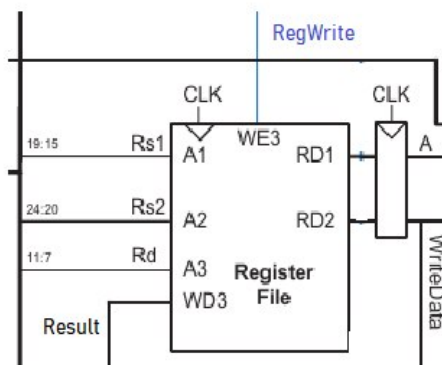در خط ۳۰ از رجیسترفایل یک موجودیت تشکیل دادیم و در ۲ خط بعد نتایج بیرون آمده از آن را در دو رجیستر ذخیره کردیم.




 سپس `extendUnit` که نمونه ای از `extend` است را ساخته ایم. این واحد بخشی از دستور را گرفته و با استفاده از `ImmSrc` خروجی `ImmExt` متناسب با نوع دستور را تولید میکند.




سپس دو مالتی پلکسر داریم که با استفاده از سیگنالی که از سمت کنترلر می آید نتیجه درست برای ورودی ALU را انتخاب میکنند.

 یک نمونه از ALU میسازیم و خروجی دو مالتی پلکسر مذکور را به آن میدهیم. سیگنال ALUControl نیز از سمت کنترلر وارد این بخش می شود و نتیجه مورد نظر ALUResult بر این اساس تولید میشود و در رجیستر alusaver ذخیره میشود. اگر ALUResult مساوی صفر باشد سیگنال zero که از مسپرداده به واحد کنترل میرود فعال میشود.



 در آخر با گذاشتن مالتی پلکسری آدرسی که باید از مموری خوانده شود را انتخاب میکنیم. این انتخاب با استفاده از سیگنال AddrSrc از بین نتیجه مالتی پلکسر resultChoser و IPC انتخاب میشود.



حال نوبت به بررسی اجزای مسیر داده میرسد.

۲- ماژول بانک رجیستر (Register File):

این ماژول سه ادرس (a0,a1,a2) و یک دیتا (result) ورودی میگیرد. همچنین سیگنال RegWrite را به عنوان ورودی به این ماژول میدهیم که مانند enable برای پورت نوشتن عمل میکند. خروجی این ماژول دو دیتا است که در ادرس های a1 و a2 وجود داشته اند.

```

1 module regFile( input logic clk,
2                 input logic RegWrite,
3                 input logic [4:0] a1,
4                 input logic [4:0] a2,
5                 input logic [4:0] a3,
6                 input logic [31:0] result,
7                 output logic [31:0] Rd1,
8                 output logic [31:0] Rd2);
9 //creating array of registers
10 logic [31:0] rf[31:0];
11 always @(posedge clk)
12     if(RegWrite) rf[a3] <= result;
13
14 assign Rd1 = a1 == 0 ? 0 : rf[a1];
15 assign Rd2 = a2 == 0 ? 0 : rf[a2];
16
17 endmodule
    
```

در خط ۱۰ میبینیم که رجیستر فایل یک آرایه از رجیستر ها است. در اینجا ما ۳۲ رجیستر ۳۲ بیتی را در نظر گرفتیم. در بلوک always میبینیم که در لبه بالارونده کلاک اگر RegWrite فعال بود مقدار result در ادرس a3 نوشته میشود. همچنین خروجی های RD1 و RD2 برابر با مقدار ذخیره شده در آدرس های a1 و a2 قرار می گیرند.

۳- ماژول گسترش دهنده (extend):

این ماژول بخشی از دستور و همچنین سیگنال ImmSrc را از واحد کنترل دریافت میکند و با استفاده از منطقی ترکیبی خروجی immExt را تولید میکند. این منطق با استفاده از جدول B.1 کتاب (Sarah L. Harris, David) *Digital Design and Computer Architecture-riscvEdition* Harris پیاده سازی شده است.

```
1 module extend(input logic [31:7] instr, input logic [1:0] immsrc, output logic [31:0] immext);
2     always_comb
3     case(immsrc)
4         2'b00 : immext = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]};
5         2'b01: immext = {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]};
6         2'b10: immext = {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0};
7         2'b11: immext = {{12{instr[31]}}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0};
8         default immext = 2'b00;
9     endcase
10
11 endmodule
```

۴-ماژول واحد محاسبه(alu):

این ماژول دو ورودی و یک سیگنال کنترل از سمت واحد کنترل میگیرد و خروجی z را تولید و سیگنال zero را به واحد کنترل ارسال میکند.

```
1 module alu(input logic [31:0] a, b,
2           input logic [2:0] control,
3           output logic [31:0] z,
4           output logic zero);
5
6     always_comb
7     case (control)
8         3'b000: z = a + b;
9         3'b001: z = a - b;
10        3'b010: z = a & b;
11        3'b011: z = a | b;
12        3'b101: z = a < b ? 1 : 0;
13        default: z = 32'bx;
14    endcase
15
16    assign zero = z == 0;
17
18 endmodule
```


در واقع سیگنال control مشخص میکند که ALU باید چه عملیاتی را انجام دهد. منطق ترکیبی پیاده سازی شده برای مشخص کردن مقدار z، با استفاده از جدول داده شده در صورت پروژه، نوشته شده است.

سیگنال zero زمانی مقدار ۱ میگیرد که خروجی محاسباتی ALU یا همان z، مساوی صفر باشد و در غیر اینصورت، مقدار آن صفر است.

۵- فلیپ فلاپ (flop):

این ماژول کلاک و ریست و یک دیتا به عنوان ورودی میگیرد و یک دیتا را به عنوان خروجی برمیگرداند.

```
1 module flopr# (parameter WIDTH = 8 )
2   (
3       input logic clk, rst,
4       input logic [WIDTH-1:0] d,
5       output logic [WIDTH-1:0] q);
6
7   always_ff@(posedge clk, posedge rst)
8       if(rst) q<=0;
9       else    q<=d;
10
11
12 endmodule
```

در لبه بالارونده کلاک و ریست، اگر ریست فعال بود، مقدار خروجی برابر صفر قرار داده میشود و در غیر این صورت، مقدار ورودی در خروجی ریخته میشود.

در پیاده سازی این ماژول از قابلیت Generic در زبان SystemVerilog استفاده کردیم. به این معنا که منطق ماژول برای مقدارهای مختلف متغیر WIDTH یکسان است و برای مثال برای پیاده سازی یک فلیپ فلاپ با ظرفیت ۳۲ بیت نیاز به تعریف ماژول جدید نداریم بلکه میتوانیم مقدار WIDTH را مساوی ۳۲ قرار دهیم و در اینجا مقدار پیش فرض WIDTH، هشت میباشد.

۶- فلیپ فلاپ دارای قابلیت فعال شدن (flopnr):

ویژگی های این فلیپ فلاپ و نحوه کار آن شبیه نوع قبلی است ولی یک تفاوت وجود دارد. این ماژول سیگنال enable نیز به عنوان ورودی دریافت میکند و در صورتی مقدار خروجی آن، برابر با مقدار ورودی میشود که سیگنال enb فعال باشد.

```

1 module flopenr # (parameter WIDTH = 8 )
2   (
3     input logic clk, rst,enb,
4     input logic [WIDTH-1:0] d,
5     output logic [WIDTH-1:0] q);
6
7   always_ff@(posedge clk, posedge rst)
8     if(rst) q<=0;
9     else if(enb)    q<=d;
10
11
12 endmodule

```

از این نوع فلیپ فلاپ در ذخیره کردن مقدار PC و Instruction استفاده کردیم.

۷-مالتی پلکسر دو به یک (mux2):

این ماژول دو ورودی و یک سیگنال تعیین کننده میگیرد و یکی از آن دو ورودی را بر اساس سیگنال تعیین کننده به عنوان مقدار خروجی در نظر میگیرد.

```

1 module mux2 #(parameter WIDTH = 8) (
2   input logic [WIDTH-1:0] a0,a1,
3   input logic S,
4   output [WIDTH-1:0] result);
5
6   assign result = S? a1 : a0;
7 endmodule

```

همانطور که در خط ششم مشخص است با استفاده از عملگر سه عملوندی، گفتیم اگر S مساوی ۱ بود، result را برابر a1 و در غیر اینصورت آن را مساوی a0 قرار بده. جدول درستی آن به شکل زیر است:

Result	S
a1	1
a0	0

در پیاده سازی این ماژول از قابلیت Generic که در قسمت های قبل توضیح داده شد، استفاده شده است.

۸-مالتی پلکسر سه به یک (mux3):

عملکرد این ماژول، شبیه مورد قبل است. البته ۳ ورودی میگیرد و سیگنال تعیین کننده آن ۲ بیتی است.

```
1 module mux3 #(parameter WIDTH = 8)(
2     input logic [WIDTH-1:0] a0,a1,a2,
3     input logic [1:0] s,
4     output logic [WIDTH-1:0] result);
5
6     assign result = s[1] ? a2 : (s[0] ? a1 : a0);
7 endmodule
```

در خط ۶، میبینیم که خروجی با استفاده از ترکیب دو عملگر شرطی سه عملوندی، مشخص میشود.

پیش‌بینی سیگنال‌ها (جدول ۱)

جدول ۱ برای سه دستور اول به صورت زیر است.

Step	PC	Instr	State	Result	Result Notes
1	00	N/A	Fetch (S0)	4	PC += 4
2	04	0x00500113	Decode (S1)	X	OldPC + Immediate
3	04	0x00500113	Executel (S8)	X	ALUResult = x0

					+ 5 = 5
4	04	0x00500113	ALUWB (S7)	5	Result = ALUOut
5	04	0x00500113	Fetch (S0)	8	PC += 4
6	08	0x00C00193	Decode (S1)	X	OldPC + Immediate
7	08	0x00C00193	Executel (S8)	X	ALUResult = x0 + 12 = 12
8	08	0x00C00193	ALUWB (S7)	12	Result = ALUOut
9	08	0x00C00193	Fetch (S0)	4	PC += 4
10	12	0xFF718393	Decode (S1)	X	OldPC + Immediate
11	12	0xFF718393	Executel (S8)	X	ALUResult = x3 + (-9) = 12 - 9 = 3
12	12	0xFF718393	ALUWB (S7)	3	Result = ALUOut

شبیه‌سازی و تست

تست کنترلر

تست کنترلر به این شکل کار می‌کند که مجموعه‌ای از ورودی‌ها و خروجی مورد انتظار آن‌ها را که در فایل controller.tv قرار دارد را به شکل یک بردار تست خوانده، ورودی‌ها را در لبه بالارونده کلاک به کنترلر می‌دهد و در لبه پایین رونده، قسمت‌های مختلف آن را جداگانه مقایسه می‌کند و در صورت وجود تفاوت، آن را گزارش می‌دهد. همچنین هر جفت ورودی و خروجی، برای یک کلاک داده شده و درواقع خروجی‌ها را در هر حالت ماشین حالت جداگانه بررسی می‌کند؛ برای همین برای هر دستور، به تعداد CPI آن دستور تست داریم. نتیجه اجرای تست کنترلر به صورت زیر است.

```
VSIM 20> run -all
# 47 tests completed with 0 errors
# hash = 39
# ** Note: $stop : C:/Users/Mans/Documents/CA HW/riscv-multicycle/controller_tb.sv(113)
# Time: 485 ps Iteration: 1 Instance: /controller_tb
# Break in Module controller_tb at C:/Users/Mans/Documents/CA HW/riscv-multicycle/controller_tb.sv line 113
```

پس از اجرای تست، انجام ۴۷ تست موجود در بردار تست بدون خطا گزارش می‌شود؛ در نتیجه کنترلر از تست عبور می‌کند.


تست کلی پردازنده

با اجرای فایل starter.sv، و قرار دادن فایل riscvtest.txt که شامل کد ماشین برنامه تست است، پردازنده را تست می‌کنیم (لازم به ذکر است که ماژول‌هایی که در فایل به صورت پیش‌فرض تعریف شده بود، به فایل‌های جداگانه‌ای منتقل شده‌اند و در نتیجه فایل starter.sv تنها شامل ماژول تست‌بنچ است).

شیوه کارکرد تست به این صورت است که کد ماشین را در مموری (ماژول mem) بارگذاری می‌کند و سپس با دادن سیگنال clock، شروع به اجرای برنامه می‌کند. در صورت کارکرد درست پردازنده، تنها یک بار باید مقدار ۲۵ در آدرس ۱۰۰ نوشته شود. این مورد در تست‌بنچ بررسی شده و در صورت وقوع چنین نوشتنی، پیامی مبنی بر موفقیت تست چاپ می‌شود و تست متوقف می‌شود.

شکل موج شبیه‌سازی به صورت زیر است.

 معماری کامپیوتر - دکتر عطار زاده - پروژه پایانی



مقادیر سیگنال‌ها در آخرین سیکل اجرای برنامه به صورت زیر است.

	Msgs
/testbench/dk	1
/testbench/reset	0
/testbench/WriteData	00000019
/testbench/DataAdr	00000064
/testbench/MemWrite	1
/testbench/hash	ffe0b9e2
/testbench/dut/rvmulti/dp/PC	00000050
/testbench/dut/rvmulti/dp/Instr	0221a023
/testbench/dut/rvmulti/c/fsm/curState	MemW
/testbench/dut/rvmulti/dp/SrcA	00000050
/testbench/dut/rvmulti/dp/SrcB	00000019
/testbench/dut/rvmulti/dp/ALUResult	00000069
/testbench/dut/rvmulti/dp/Adr	00000064

با توجه به مقادیر مشخص شده، مقدار $0x19=25$ به درستی در آدرس $0x64=100$ نوشته می‌شود؛ در نتیجه کد پردازنده با موفقیت تست را پاس می‌کند.

مشخصات سیستم سنتز شده


این پردازنده، برای دستگاه Cyclone IV مدل EP4CE115F29C7 سنتز شده است. مشخصات منابع مصرفی پس از سنتز، به صورت زیر است.

Flow Status	Successful - Sun Jul 03 18:41:54 2022
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	riscv
Top-level Entity Name	top
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE115F29C7
Timing Models	Final
Total logic elements	3,143 / 114,480 (3 %)
Total registers	2435
Total pins	67 / 529 (13 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	2,048 / 3,981,312 (< 1 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 532 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

حداکثر فرکانس پردازنده روی این FPGA نیز با استفاده از گزارش Fmax، برابر ۶۶٫۷۴MHz به دست می‌آید.

	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note
1	66.74 MHz	66.74 MHz	clk	

 خروجی State Machine Viewer نیز به صورت زیر است.



شکل بالا، مطابق ماشین حالت موجود در کتاب هریس است (هرچند که شکلی کمی متفاوت دارد).

خروجی RTL Viewer نیز (به دلیل حجم زیاد خروجی) ضمیمه گزارش شده است.

بخش امتیازی:

در این بخش برای پوشش دستورات بیشتر توسط پردازنده، نیاز است که تغییراتی را در کدمان اعمال کنیم.

در این بخش دستورات زیر اضافه شده اند:

xor-xori-sll-slli-srl-srli-sra-sari-mul-mulh-mlusu-mulhu-div-rem

برای انجام این دستورات نیاز داریم که فقط جدول درستی ALUDecoder و عملیات مرتبط با هر دستور را در واحد محاسبه زیاد کنیم.

با اضافه کردن این دستورات دیگر داشتن ۳ بیت برای سیگنال ALUControl که فقط ۸

حالت را پوشش میدهد، کافی نیست. پس سیگنال ALUControl را ۴ بیتی میکنیم.

همچنین aludecoder برای پوشش دستورات بیشتری که بیت پنجم آنها و بیت پنجم

funct3 و funct7 آنها یکسان است، به بیت اول funct7 که همان instruction[25]s است

نیاز دارد. پس آن را به ورودی های مازول controller و aludecoder اضافه میکنیم.

همچنین همانطور که گفته شد تعداد بیت های سیگنال ALUControl را نیز ۴ بیت قرار میدهیم.


```

1 module controller(input logic clk,
2                   input logic reset,
3                   input logic [0:0] op,
4                   input logic [2:0] funct3,
5                   input logic funct7b5,
6                   input logic funct7b0,
7                   input logic Zero,
8                   output logic [1:0] ImmSrc,
9                   output logic [1:0] ALUSrcA, ALUSrcB,
10                  output logic [1:0] ResultSrc,
11                  output logic AdrSrc,
12                  output logic [2:0] ALUControl,
13                  output logic IRWrite, PCWrite,
14                  output logic RegWrite, MemWrite);
15
16 logic Branch, PCUpdate;
17 logic [1:0] ALUOp;
18
19 assign PCWrite = (Zero & Branch) | PCUpdate;
20
21 mainfsm fsm (clk, reset, op, Branch, PCUpdate, RegWrite, MemWrite, IRWrite, ResultSrc, ALUSrcA, ALUSrcB, AdrSrc, ALUOp);
22
23 aludec dec (op[5], funct3, funct7b5, funct7b0, ALUOp, ALUControl);
24
25 instrdec idec (op, ImmSrc);
26
27 endmodule

```

جدول منطقی ALUDecoder برای باقی دستورات به شکل زیر خواهد بود:

ALUOp	funct3	op[5]funct7[5]	funct7[0]	instruction	ALUcontrol
10	100	x	0	xor,xori	0100
10	001	x	0	sll,slli	0110
10	101	00,01	0	srl,srli	0111
10	101	01,11	0	sra,sari	1000
10	000	x	1	mul	1001
10	001	x	1	mulh	1010
10	010	x	1	mulhsu	1011
10	011	x	1	mulhu	1100
10	100	x	1	div	1101
10	101	x	1	rem	1110

همانطور که گفتیم با اضافه کردن این دستورات بیت صفرم funct7 نقش تعیین کننده ای به خود میگیرد. زیرا آنهایی که funct3 یکسانی دارند را جدا میکند. در نتیجه کد ما به شکل زیر خواهد بود:

ماژول aludecoder:

```

1 module aludec(input logic opb5,
2   input logic [2:0] funct3,
3   input logic funct7b5,
4   input logic funct7b0,
5   input logic [1:0] ALUop,
6   output logic [3:0] ALUControl);
7
8
9   logic RtypeSub;
10  assign RtypeSub = funct7b5 & opb5; // TRUE for Rtype subtrac
11
12  always_comb begin
13    case(ALUop)
14      2'b00: ALUControl = 4'b000; // addition
15      2'b01: ALUControl = 4'b001; // subtraction
16      default: if (funct7b0) begin
17        case(funct3)
18          3'b000: ALUControl = 4'b1001; //mul ==>extra
19          3'b001: ALUControl = 4'b1010; //mulh ==>extra
20          3'b010: ALUControl = 4'b1011; //mulhsu ==>extra
21          3'b011: ALUControl = 4'b1100; //muluu ==>extra
22          3'b100: ALUControl = 4'b1101; //div ==>extra
23          3'b110: ALUControl = 4'b1110; //rem ==>extra
24          default: ALUControl = 4'bxxxx;
25        endcase
26      end
27    else case(funct3) // Rtype or Itype ALU
28      3'b000: if (RtypeSub)
29        ALUControl = 4'b0001; // sub
30      else
31        ALUControl = 4'b0000; // add, addi
32      3'b010: ALUControl = 4'b0101; // slt, slti
33      3'b110: ALUControl = 4'b0011; // or, ori
34      3'b111: ALUControl = 4'b0010; // and, andi
35      3'b100: ALUControl = 4'b0100; //xor - xori ==> extra
36      3'b001: ALUControl = 4'b0110; //shift left left logical / immediate ==> extra
37      3'b101: if(funct7b5)
38        ALUControl = 4'b1000; //shift right arithmetic==>extra
39      else
40        ALUControl = 4'b0111; //shift right logical ==> extra
41      default: ALUControl = 4'bxxxx; // ???
42    endcase
43  end
44 end
45 endmodule

```

ماژول alu:

```

1 module alu(input logic [31:0] a, b,
2           input logic [3:0] control,
3           output logic [31:0] z,
4           output logic zero);
5
6     logic [63:0] s_mul;
7     logic [63:0] u_mul;
8     logic [63:0] s_u_mul;
9     always_comb begin
10         s_mul = a * b;
11         u_mul = $unsigned(a) * $unsigned(b);
12         s_u_mul = $signed(a) * $unsigned(b);
13     end
14     always_comb
15         case (control)
16             4'b0000: z = a + b;
17             4'b0001: z = a - b;
18             4'b0010: z = a & b;
19             4'b0011: z = a | b;
20             4'b0101: z = a < b ? 1 : 0;
21             4'b0100: z = a ^ b; //xor-xori --> added
22             4'b0110: z = a << b[4:0]; //sll--slli ----> added
23             4'b0111: z = a >> b[4:0]; //srl--srli ----> added
24             4'b1000: z = a >>> b[4:0]; //sla----> added
25             4'b1001: z = s_mul[31:0]; //mul
26             4'b1010: z = s_mul[63:32]; //mulhss
27             4'b1011: z = s_u_mul[63:32]; //mulhsu
28             4'b1100: z = u_mul[63:32]; //mulhuu
29             4'b1101: if (b == 0)
30                 z = 32'b1;
31                 else if ((a == 32'h80000000) && (b == 32'b1))
32                     z = 32'h80000000;
33                 else
34                     z = a / b; //division
35             4'b1110: if (b == 0)
36                 z = a;
37                 else if ((a == 32'h80000000) && (b == 32'b1))
38                     z = 0;
39                 else
40                     z = a % b; //rem
41             default: z = 32'bx;
42         endcase
43
44     assign zero = z == 0;
45
46 endmodule

```


برنامه زیر برای تست پردازنده توسعه داده شده نوشته شده است:

```
1 main:
2 addi x6, x0, -2    #x6 = -2
3 addi x2, x0, 5     #x2 = 5
4 addi x3, x0, 7     #x3 = 7
5 addi x5, x0, 10    #x5 = 10
6 addi x4, x0, 2     #x4 = 2
7 xor x7, x2, x3     #x7 = 2
8 sll x3, x3, x2     #x3 = 224 -0xE0
9 slli x2, x2, 2     #x2 = 20
10 srai x6, x6, 2     #x6=-1
11 mul x3, x2, x6     #x3 = -20
12 mulh x3, x2, x6
13 mulhu x3, x2, x6
14 mulhsu x3, x2, x6
15 div x5, x5, x4     #x5 = 2
16 rem x5, x5, x4     # x5= 1
```

کد ماشین برنامه مذکور به شکل زیر خواهد بود:


```
1 0xFFE00313
2 0x00500113
3 0X00700193
4 0X00A00293
5 0x00200213
6 0X003143B3
7 0x002191B3
8 0x00211113
9 0x40235313
10 0x026101B3
11 0x026111B3
12 0x026131B3
13 0x026121B3
14 0x0242C2B3
15 0x0242E2B3
```

 نتیجه شبیه‌سازی این برنامه به صورت زیر خواهد بود.



مشخص است که مقدار ۱ (که در ALUOut ذخیره شده) به درستی در حین اجرای دستور آخر (0x0242E2B3) نوشته می‌شود.

بخش امتیازی(پیااده سازی روی fpga)

 

برای پیاده سازی روی fpga spartan6 از نرم افزار زایلینکس استفاده میکنیم.


برای این کار نیازمندیم که فایل ها را به زبان وریلاگ تبدیل کنیم.

بعد از تبدیل آنها به زبان وریلاگ آن را سنتز میکنیم.

سپس یک فایلی که ورودی و خروجی ما را به fpga متصل کند میسازیم.

به دلیل کمبود تعداد پورت های fpga، میدانیم که در نهایت تست ما در نهایت عدد ۲۵ را در آدرس ۱۰۰ میریزد. پس میتوان از ۵ بیت کم ارزش دیتا و ۷ بیت کم ارزش ادرس روی برد استفاده کرد. با کلاک و ریست و MemWrite جمعا به حداقل ۱۵ LED نیاز داریم اما fpga ما فقط ۸ led دارد پس با یک breadboard میتوانیم LED هایمان را به fpga متصل کنیم.

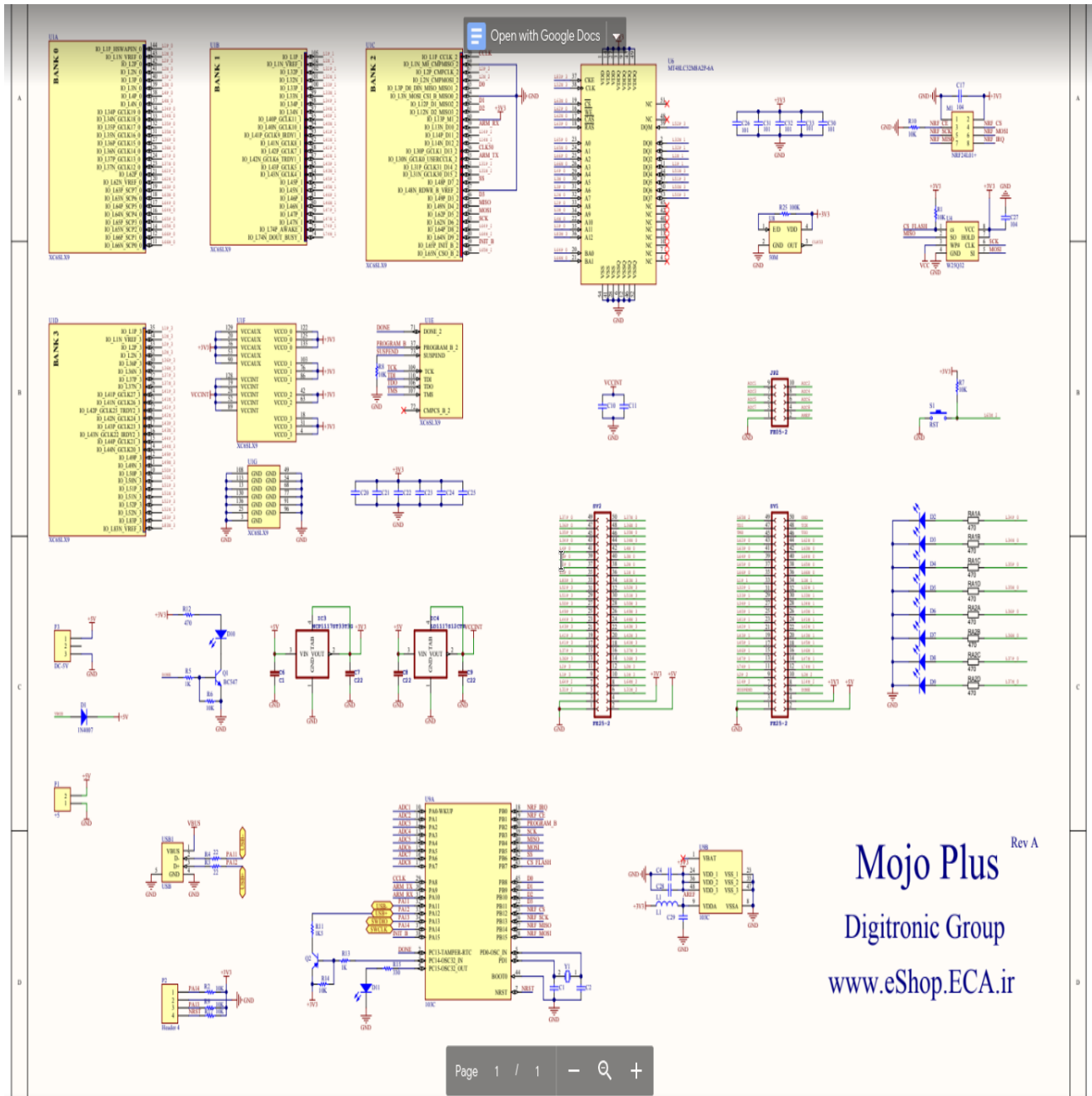برای مشخص کردن اینکه هر led به کدام ورودی وصل شود، نیاز داریم که manual برد مورد نظر را مطالعه کنیم.



U1A

BANK 0	IO_L1P_HSWAPEN_0	144	L1P_0
	IO_L1N_VREF_0	143	L1N_0
	IO_L2P_0	142	L2P_0
	IO_L2N_0	141	L2N_0
	IO_L3P_0	140	L3P_0
	IO_L3N_0	139	L3N_0
	IO_L4P_0	138	L4P_0
	IO_L4N_0	137	L4N_0
	IO_L34P_GCLK19_0	134	L34P_0
	IO_L34N_GCLK18_0	133	L34N_0
	IO_L35P_GCLK17_0	132	L35P_0
	IO_L35N_GCLK16_0	131	L35N_0
	IO_L36P_GCLK15_0	127	L36P_0
	IO_L36N_GCLK14_0	126	L36N_0
	IO_L37P_GCLK13_0	124	L37P_0
	IO_L37N_GCLK12_0	123	L37N_0
	IO_L62P_0	121	L62P_0
	IO_L62N_VREF_0	120	L62N_0
	IO_L63P_SCP7_0	119	L63P_0
	IO_L63N_SCP6_0	118	L63N_0
	IO_L64P_SCP5_0	117	L64P_0
	IO_L64N_SCP4_0	116	L64N_0
	IO_L65P_SCP3_0	115	L65P_0
	IO_L65N_SCP2_0	114	L65N_0
	IO_L66P_SCP1_0	112	L66P_0
	IO_L66N_SCP0_0	111	L66N_0

XC6SLX9

با استفاده از شماتیک های داده شده چند پین برای قرار دادن دیتا استفاده میکنیم:
فایل top.usf ما نهایتا به شکل زیر خواهد بود:
(کلاک و ریست را در خود فایل جنریت کردیم)

```
1  CONFIG VCCAUX=3.3;
2
3  NET "clk" TNM_NET = clk;
4  TIMESPEC TS_clk = PERIOD "clk" 50 MHz HIGH 50%;
5
6  NET "clk" LOC = P56 | IOSTANDARD = LVTTTL;
7  NET "rst_n" LOC = P38 | IOSTANDARD = LVTTTL;
8
9
10 NET "WriteData<0>" LOC = P134 | IOSTANDARD = LVTTTL;
11 NET "WriteData<1>" LOC = P133 | IOSTANDARD = LVTTTL;
12 NET "WriteData<2>" LOC = P132 | IOSTANDARD = LVTTTL;
13 NET "WriteData<3>" LOC = P131 | IOSTANDARD = LVTTTL;
14 NET "WriteData<4>" LOC = P127 | IOSTANDARD = LVTTTL;
15 NET "DataAdr<0>" LOC = P124 | IOSTANDARD = LVTTTL;
16 NET "DataAdr<1>" LOC = P123 | IOSTANDARD = LVTTTL;
17 NET "DataAdr<2>" LOC = P111 | IOSTANDARD = LVTTTL;
18 NET "DataAdr<3>" LOC = P112 | IOSTANDARD = LVTTTL;
19 NET "DataAdr<4>" LOC = P114 | IOSTANDARD = LVTTTL;
20 NET "DataAdr<5>" LOC = P115 | IOSTANDARD = LVTTTL;
21 NET "DataAdr<6>" LOC = P116 | IOSTANDARD = LVTTTL;
22 NET "DataAdr<7>" LOC = P117 | IOSTANDARD = LVTTTL;
```

سپس implement design را فشار داده و سپس با generate programming file فایل top.bit را که باید روی fpga ریخته شود تولید میکنیم.

