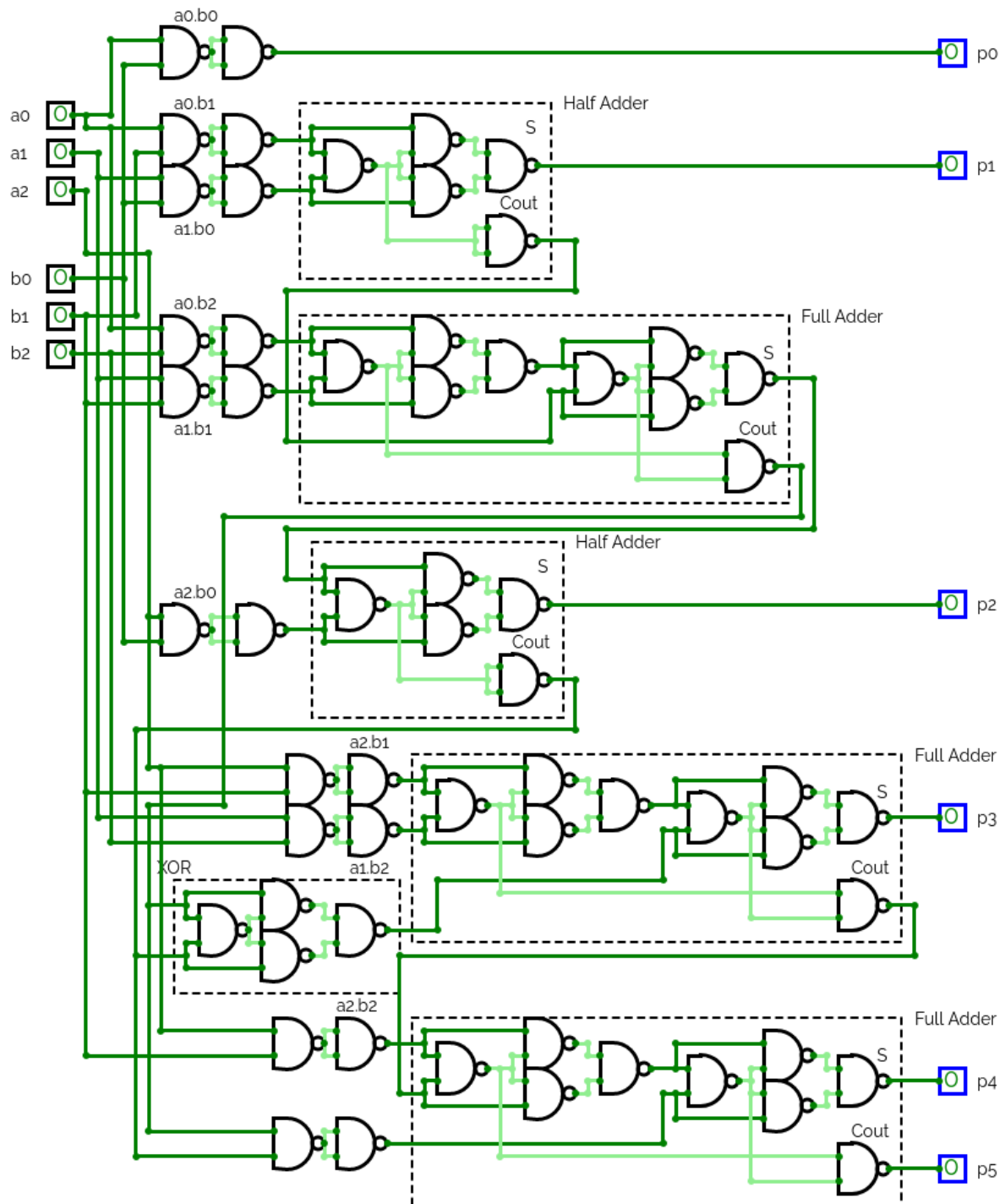


مدارهای منطقی - دکتر مهدیانی

امیرحسین منصوری - ۹۹۲۴۳۰۶۹ - تمرین سری ۶

سوال ۲ تمرین سری ۵



لینک: <https://circuitverse.org/users/109412/projects/hw05-q2-99243069>